

К103ЗЕУ1

Микросхема представляет собой устройство управления импульсного источника вторичного электропитания (ИВП), построенного по схеме однотактного преобразования хода, в телевизионных приемниках цветного и черно-белого изображения. Выполняет функции: плавного запуска, управления, контроля, защиты мощного ключевого транзистора. Обеспечивает работу ИВП в режиме холостого хода, устойчивость к короткому замыканию, стабильность выходных напряжений ИВП к изменению сетевого напряжения от 90 до 270 В. Особенностью микросхемы является: обнаружение аварийного режима нагрузки на начальных стадиях его развития и быстрое отключение силового транзистора при коротком замыкании вторичной цепи трансформатора; выдержка в отключенном состоянии с повторением цикла «включен — выключен», если короткое замыкание не устранено; включение с плановым нарастанием выходной мощности при устранении короткого замыкания.



Микросхема позволяет строить ИВП с КПД более 80 % при выходной мощности 40...100 Вт. Выполнена по планарно-эпитаксиальной технологии на биполярных транзисторах с изоляцией элементов *p-n* переходом.

Корпус типа 1102.9-5. Масса не более 3 г.

Функциональный состав: I — схема запуска, стабилизатор напряжения; II — источник опорного напряжения; III — усилитель цепи обратной связи; IV, V — узел опознавания перегрузки по току; VI — индикатор тактовых импульсов; VII — триггер «старт — стоп»; VIII — логическое устройство управления; IX — формирователь пилообразного напряжения; X — триггер блокировки; XI — усилитель выходного тока; XII — узел заряда разделительного конденсатора; XIII — выключатель базового тока.

Назначение выводов: 1 — выход опорного напряжения; 2 — вход для подключения внешнего тактового генератора; 3 — вход регулировки режима работы и опознавания перегрузки; 4 — выход генератора пилообразного напряжения; 5 — вход триггера внешней блокировки; 6 — общий вывод $(-U_{\text{п}})$; 7 — вход выключателя вы-

Корпус 1102.9-5

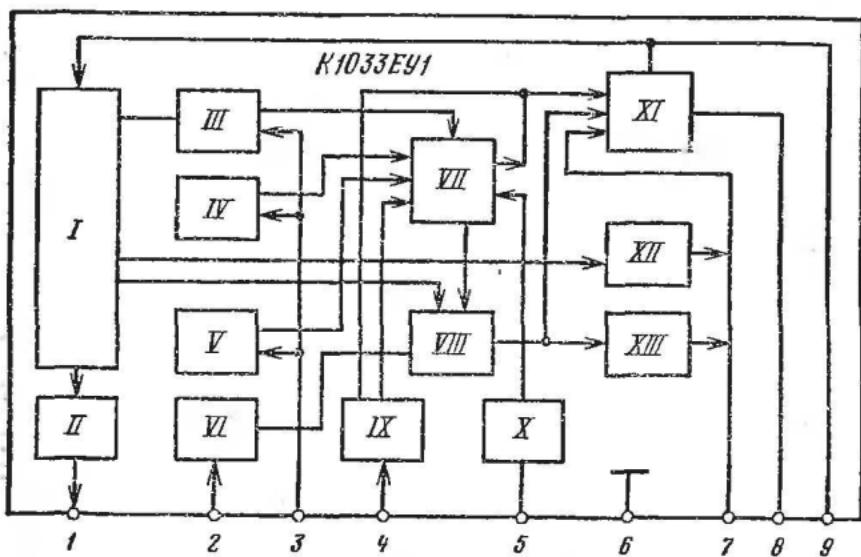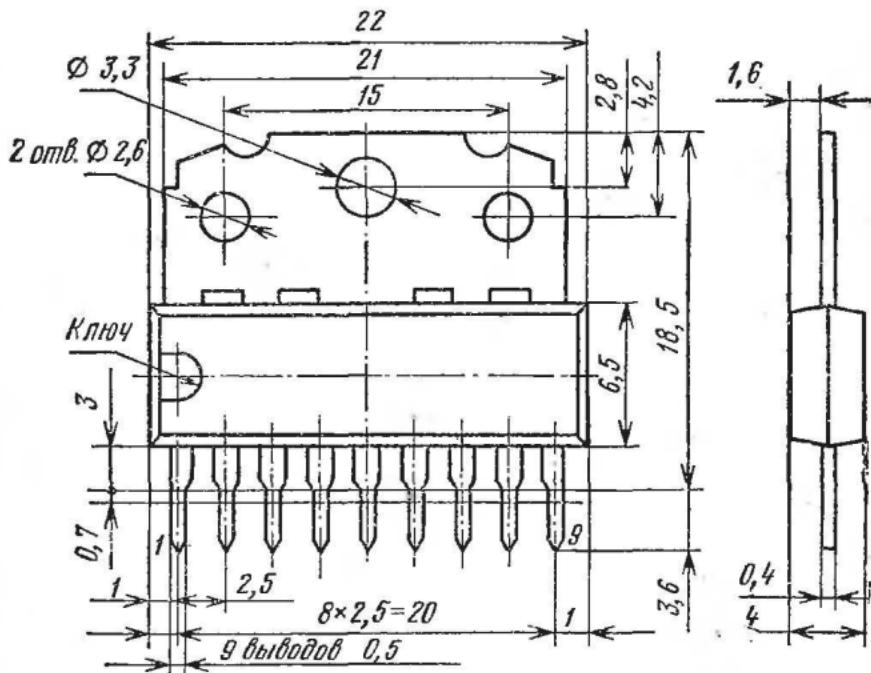

ходного тока; 8 — выход усилителя выходного тока; 9 — напряжение питания ($+U_p$).

Работа микросхемы

Микросхема осуществляет коммутацию высоковольтного ключевого транзистора в источнике электропитания, построением по схеме однотактного преобразователя обратного хода (см. типовую схему включения). Выпрямленное и отфильтрованное напряжение сети подается на первичную обмотку 1—7 трансформатора TV1 через клю-

чевой транзистор $VT1$, шунтированный конденсатором $C11$. Эквивалентные схемы работы ИВП и временные диаграммы напряжения и тока приведены ниже.

Режим запуска. Этот режим предназначен для плавного вывода преобразователя в нормальный режим работы при включении в сеть и после нарушения его работы, например после короткого замыкания во вторичной цепи трансформатора.

Положительные полуволны синусоидального входного напряжения через диод $VD5$ и резистор $R5$ заряжают конденсатор $C4$ и напряжение питания подается на микросхему (вывод 9); одновременно на выводе 4, соединенном цепью $R8$, $C6$, устанавливается напряжение 7 В, а на вывод 5 через резистор $R3$ подается напряжение для подготовки ее к включению. При достижении напряжения на конденсаторе $C4$ около 4,5 В включается внутренний источник опорного напряжения ($U_{op}=1,25$ В) стабилизатора напряжения I и параметрический усилитель XII , заряжающий через вывод 7 разделительный конденсатор $C5$. При этом подается питание на триггер блокировки X и осуществляется блокировка выходного каскада. Стабилизатор напряжения переходит в ждущий режим. При достижении напряжения питания на выводе 9 значения, равного напряжению включения (11,5 В), включается стабилизатор напряжения; питание подается на все узлы микросхемы, а опорное напряжение через повторитель и вывод 1 запитывает делитель $R7$, $R9-R11$. На выводе 3 устанавливается максимальное напряжение +2,7 В (напряжение на обмотке 15—9 равно нулю). При этом включается устройство опознавания перегрузки и режима короткого замыкания. На выводе 4 устанавливается напряжение +2,2 В, которое является нижним уровнем пилообразного напряжения.

На выходе триггера логического управляющего устройства VIII устанавливается логическая единица и на выводе 4 (конденсатор $C6$) начинает линейно нарастать напряжение с $t=R8 C6$. Это линейно нарастающее напряжение подается на вход усилителя выходного тока XI и через вывод 8 в базовую цепь силового ключа $VT1$.

При достижении амплитуды пилообразного напряжения опорного напряжения компаратора, заданного устройством опознавания перегрузки, на вход триггера логического управляющего устройства VIII поступает импульс «стоп», переключающий этот триггер в состояние логического нуля, и срабатывает выключатель тока $XIII$. При этом блокируется выходной каскад усилителя тока XI и отводится ток из базовой цепи транзистора $VT1$.

Переключение транзистора $VT1$ вызывает в цепи первичной обмотки 1—7 импульс тока, который передается во вторичные цепи трансформатора $TV1$. С обмотки 11—3 осуществляется подзарядка конденсатора $C4$. Конденсатор $C9$ в цепи обратной связи заряжается напряжением отрицательной полярности от обмотки 15—9, в результате чего напряжение на выводе 3 уменьшается, импульсный ток на выводе 8 увеличивается.

При напряжении +2,2 В на выводе 3 усилитель опознавания перегрузки IV , V передает управление на регулирующий усилитель, выходной ток уменьшается до заданного значения, соответствующего нормальному режиму.

Рассмотренный режим запуска («жесткий» запуск) характерен для ИВП, в котором на выводе 1 микросхемы отсутствует конденсатор $C8$. При наличии конденсатора $C8$ происходит «мягкий» запуск.


апряжение на выводе 3 нарастает плавно, поэтому конденсатор C_9 успевает зарядиться к моменту достижения напряжением на выводе своего максимального значения, равного $U_{\text{об}}$. В этом случае выход микросхемы на номинальный режим исключает прохождение максимального тока через вывод 8. На временных диаграммах показаны порты напряжений и токов на выводах микросхемы в случае «жесткого» и «мягкого» режимов запуска.

Нормальный режим (режим стабилизации). Сигналом начала следующего цикла работы ключа $VT1$ служит изменение полярности с отрицательной на положительную) напряжения обмотки связи 5—9. Это напряжение по цепи $R12, C10, R6$ поступает на вывод 2 выход схемы задания такта VI). В момент перехода напряжения через нулевое значение на выходе схемы нуль-индикатора формируется сигнал «старт» и триггер логического управляющего устройства переключается в состояние логической единицы, запускает формирователь пилообразного напряжения, разблокирует усилитель выходного тока XI . Выходной ток, нарастающий линейно, поступает через вывод 3 в базовую цепь силового ключа $VT1$, коллекторный ток которого, протекающий через первичную обмотку 1—7 трансформатора $TV1$, также возрастает линейно. Происходит накопление энергии в индуктивности связи трансформатора $TV1$. Напряжение обратной связи с конденсаторе C_9 , полученное на выводе 3, сравнивается с опорным, поступающим с вывода 1 на делитель $R7, C9, R11$, усиливается регулирующим усилителем и подается на опорный вход компаратора, на второй вход которого подается пилообразное напряжение от формирователя. Когда амплитуда пилообразного напряжения достигает опорного уровня, компаратор переключается и с выхода логического управляющего устройства поступает сигнал «стоп», запирающий усилитель выходного тока, и открывает каскад выключателя тока. Транзистор $VT1$ начинает запираться. При запираниях транзистора $VT1$ напряжение на обмотках трансформатора изменяет знак. Конденсатор $C11$ в этот момент ограничивает выброс напряжения на коллекторе этого транзистора. Напряжение на вторичных обмотках увеличивается, открываются выпрямительные диоды, энергия, запасенная в индуктивности связи трансформатора, передается в нагрузку. Ток i_2 в индуктивности связи, подключенной к постоянному по уровню напряжению, спадает по линейному закону.

При уменьшении тока в индуктивности до нуля выпрямительные диоды в цепях выходных обмоток выключаются. Освобождается колебательный контур, образованный индуктивностью трансформатора и емкостью конденсатора $C11$. Разряд этого конденсатора приводит к быстрому переходу через нулевое значение напряжения на обмотках. В момент изменения знака на обмотке 15—9 и выводе 2 схемы задания такта подготавливает логическую управляющее устройство следующему циклу работы, и описанный выше процесс работы ИВП повторяется.


Режим короткого замыкания. При коротком замыкании в нагрузках, подключенных к обмотке 16—4, напряжение обратной связи, снижаемое с обмотки 9—15, резко уменьшается, напряжение на конденсаторе C_9 стремится к нулю, что приводит к увеличению напряжения на выводе 3 до +2,4 В. Включается узел опознавания режима короткого замыкания, который снижает порог срабатывания компаратора. Ширина импульса тока с выхода микросхемы уменьшается. Состоя-

К1033ЕУ1

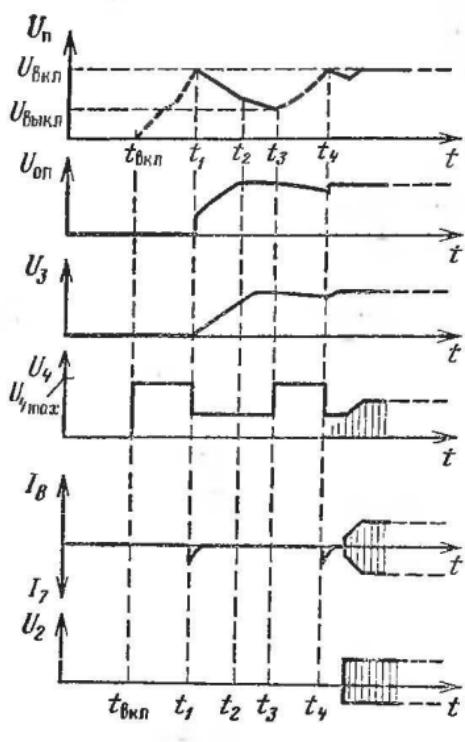

Временные диаграммы токов и напряжений на выводах микросхемы К1033ЕУ1 в режиме «мягкого» запуска

К1033ЕУ1

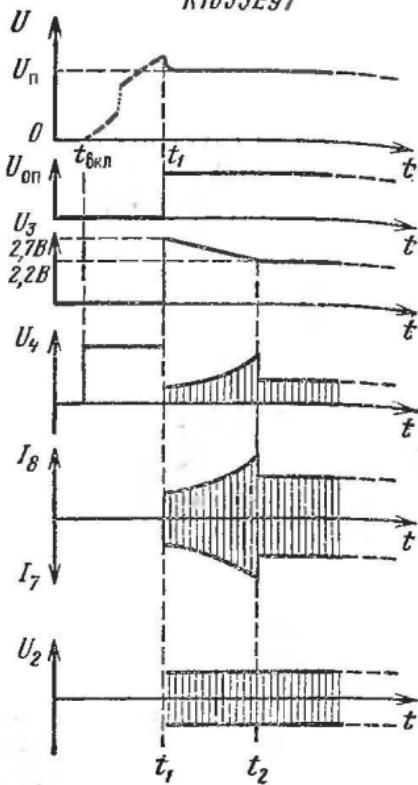


Временные диаграммы токов и напряжений на выводах микросхемы К1033ЕУ1 в режиме «жесткого» запуска

ние логического управляющего устройства соответствует нормальному режиму, только с уменьшенным временным интервалом между сигналами «старт» и «стоп»



При коротком замыкании всей вторичной цепи (обмотки 16–2) напряжение питания микросхемы на выводе 9 падает ниже 7,5 В и устройство защиты от понижения напряжения выключает стабилизатор напряжения и снимает питание с узлов микросхемы. В этом случае ИВП переходит в режим «включение — выключение» с постоянной времени $\tau = C_6 R_8$ до устранения короткого замыкания.

Режим холостого хода. При снижении мощности нагрузки во вторичной цепи трансформатора вплоть до нуля отрицательное напряжение на конденсаторе C_9 увеличивается. Напряжение рассогласования на выводе 3 уменьшается до +2 В, близкого к порогу выключения регулирующего усилителя. Соответственно укорачивается выходной импульс приблизительно до 1 мкс.

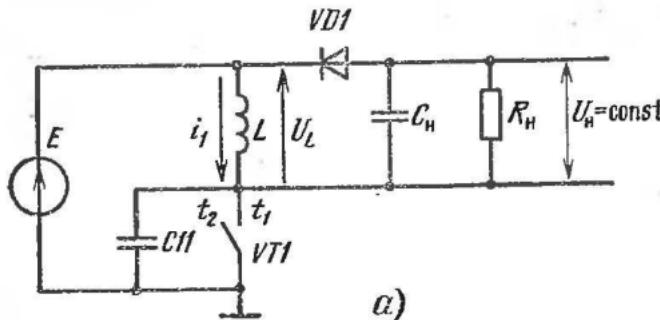
Во избежание неопределенного режима работы предусмотрен контур обратной связи через конденсатор C_7 , включенный между выводами 2 и 3 и обеспечивающий синхронное с током включения микросхемы повышение порога срабатывания компаратора. Фронты переменного напряжения с конденсатора C_{10} дифференцируются кон-



a)

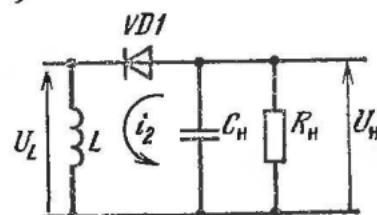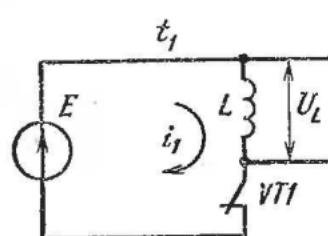

b)

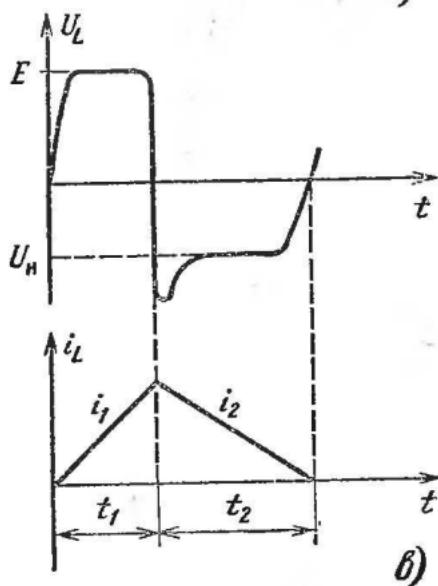

Эквивалентные
схемы (а, б)
и временные диа-
граммы работы
ИВП (в):
а — транзистор
заперт; б — тран-
зистор отпERT

генсатором C_7 и передаются на вход регулирующего усилителя. В нормальном режиме конденсатор C_7 существенного влияния на работу микросхемы не оказывает.

Электрические параметры

Напряжение питания 10...13 В

Режим нормальной работы

Ток потребления при включенной нагрузке, $U_{\text{H}} = -10$ В, $T = -10 \dots +70$ °C:

$U_{\text{oc}} = -10$ В 110...160 mA

$U_{\text{oc}} = 0$ 55...110 mA

Напряжение включения при $U_{\text{oc}} = 0$, $T = +25 \dots +70$ °C 11...12,4 В

Входное напряжение на выводе 3 при $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C:

не менее	2,3 В
не более	2,9 В

Входное напряжение на выводе 5 при $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C:

не менее	5,5 В
не более	7 В

Опорное напряжение при $U_n=13$ В, $U_{oc}=0...-10$ В, $T=-10...+70$ °C

4...4,6 В

Среднее напряжение на выводе 8 при $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C

2,7...4 В

Напряжение выключения при $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C, не менее

6,5 В

Температурный коэффициент опорного напряжения при $U_n=13$ В, $U_{op}=-10$ В, $T=-10...+70$ °C, не более

0,1 %/°C

Режим защиты от короткого замыкания

Ток потребления при блокировке, $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C, не более

26 А

Напряжение срабатывания триггера блокировки при $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C, не менее

1,8 В

Напряжение отпускания триггера блокировки при $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $T=+25$ °C, не более

2,7 В

Напряжение на выводе 4 при блокировке, $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $U_5=1,8$ В, $T=+25$ °C

1,8...2,5 В

Напряжение на выводе 7 при блокировке, $U_n=10$ В, $U_{oc}=0$, $U_5=1,8$ В, $T=+25$ °C

1,3...1,8 В

Пределевые эксплуатационные данные

Напряжение питания


8,5...20 В

Максимальный импульсивый выходной ток по выводу 8

1,5 А

Температура окружающей среды

-10...
+70 °C

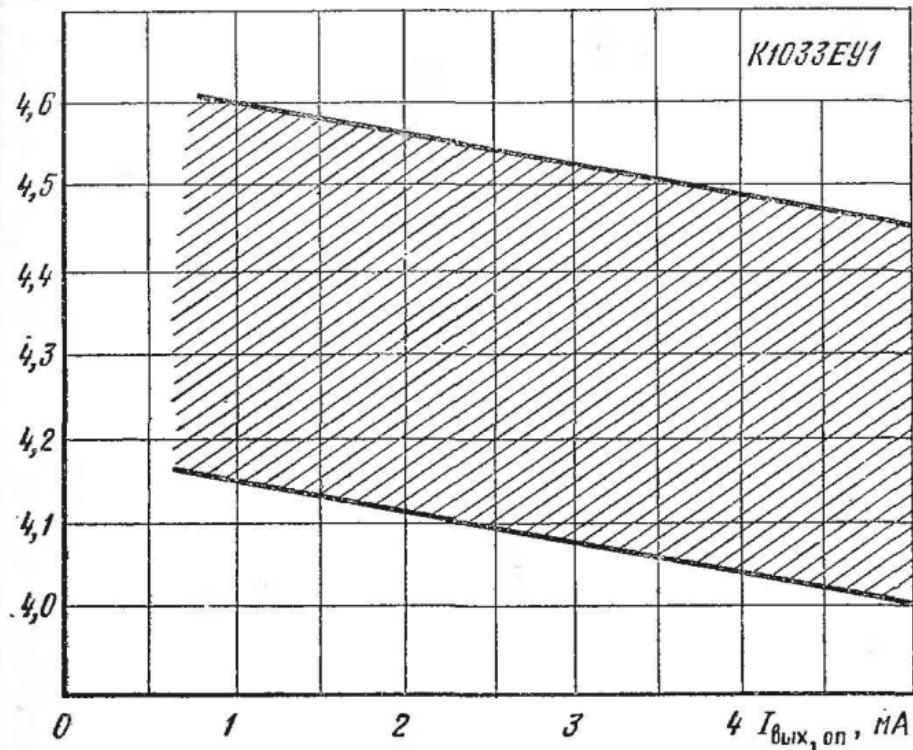$U_{\text{оп}}, \text{В}$ 

Зависимость опорного напряжения от выходного тока источника опорного напряжения. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем

 $\tau_u, \text{ мкс}$

Гиповая зависимость длительности импульса выходного напряжения усилителя выходного тока от напряжения регулирования. Штриховыми линиями обозначены границы режимов работы ИВП и соответствующие им напряжения регулирования на выводе 3:
 — режим защиты; II — режим нормальной работы; III — режим перегрузки по току; IV — режимы пуска и короткого замыкания


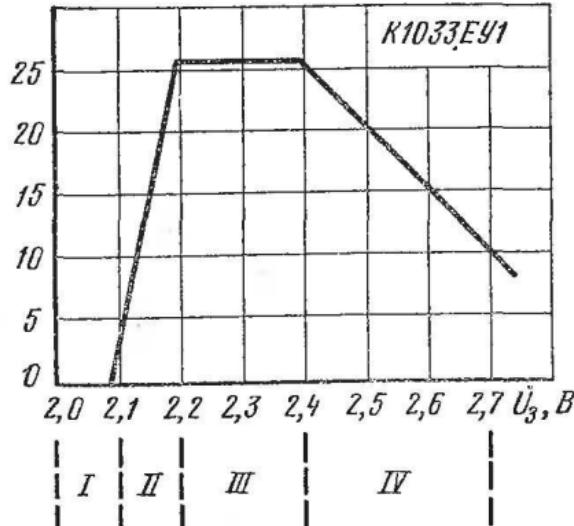


Схема включения

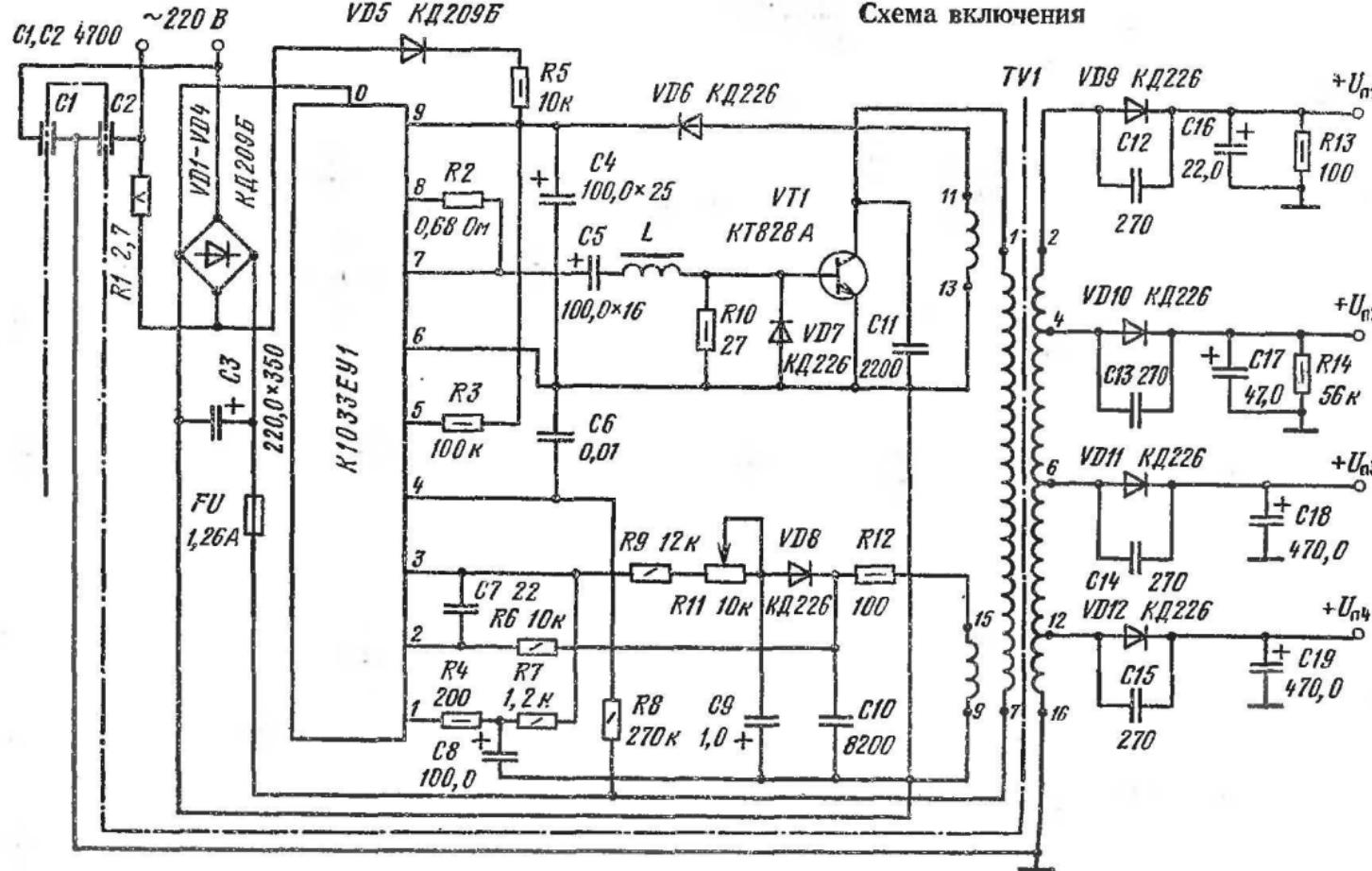

Принципиальная электрическая схема блока питания для телевизионного приемника на микросхеме КР1033ЕУ1